
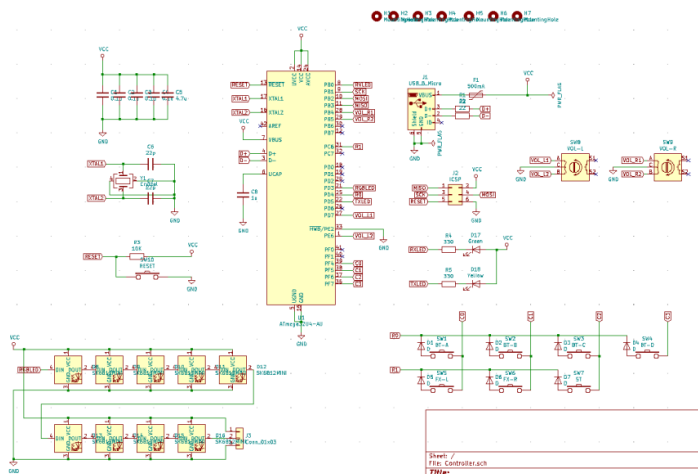



「音ゲーコントローラ自作」

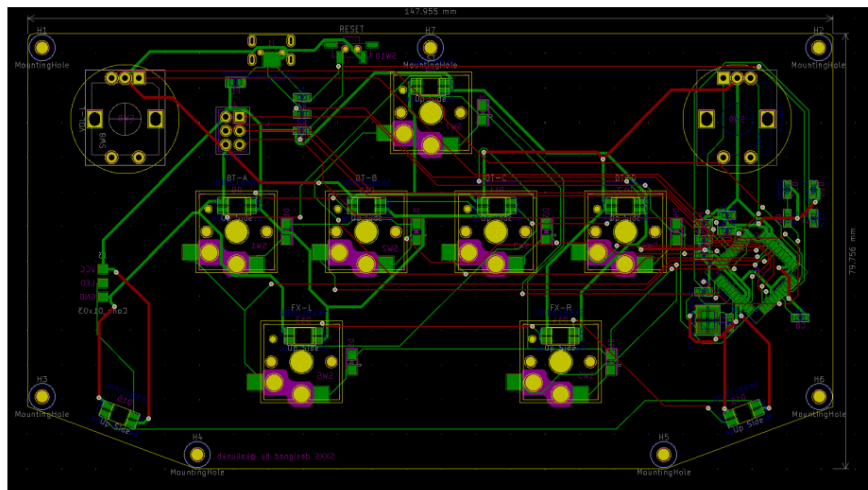

回路図



回路レイアウト

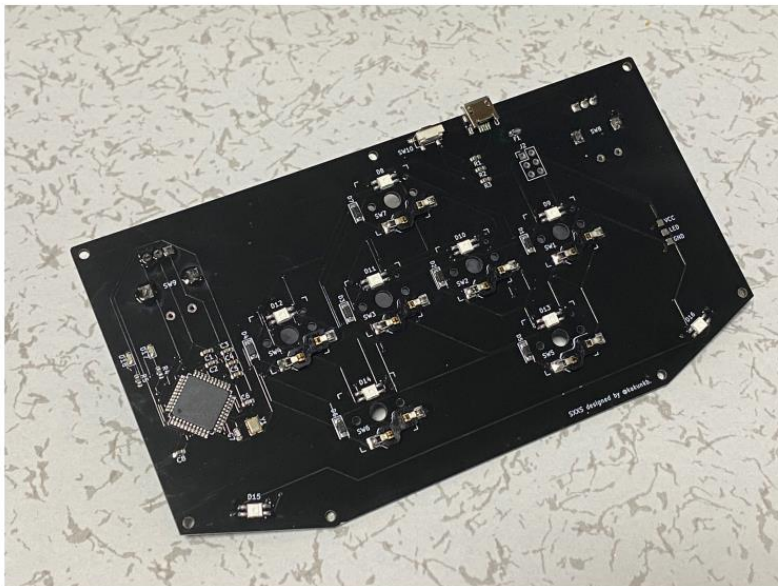

実際の回路



完成品